

GRUPO 5 - TURMA A

Sexto laboratório
de Circuitos Digitais

MC 613 - Primeiro Semestre de 2010

PROFESSOR: GUIDO ARAÚJO

HENRIQUE SERAPIÃO GONZALES	RA: 083636
MARCELO GALVÃO PÓVOA	RA: 082115
TIAGO CHEDRAOUI SILVA	RA: 082941

7 de junho de 2010

1 Questão 1

Um detector de sequência de n -bits é um circuito bastante comum e de utilidades diversas. A implementação teve entradas unárias assíncronas nos *push buttons*, portanto foi necessária a sincronização das mesmas (Algoritmo 4). Ambas simulações possuem as mesmas entradas e mostram a detecção. Geralmente, pode ser implementado de duas formas diferentes:

1.1 Registrador de Deslocamento

Esse método é o mais simples, uma vez que usa um registrador de deslocamento de n -bits com saída paralela. Se todas as posições da saída forem iguais ao padrão, a sequência foi detectada.

No entanto, há um detalhe importante a se considerar: a saída só pode ser '1' se todos os n bits foram entrados (e corretamente). Logo, o registrador deve ser capaz de diferenciar nos bits de saída quais foram entrados pelo usuário e quais são de inicialização. Esse problema foi contornado usando um contador de bits entrados que não precisa contar além de n .

Essa implementação é totalmente genérica em relação ao padrão desejado.

1.2 Máquina de Estados

Usando uma máquina de estados, tem-se um comportamento mais analítico da detecção do padrão. Há $n+1$ estados, sendo um para cada próximo bit esperado do padrão e o último relativo também ao primeiro bit mas indicando que a sequência acabou de ser encontrada.

A dificuldade desse método está em determinar, para cada estado, qual é próximo estado em caso de falha no bit lido (função conhecida como *failure function*), o que é feito manualmente. Em caso de acerto no bit lido, o próximo estado é *estado* + 1. Uma vantagem em relação ao registrador é que não é preciso contar quantos bits entraram.

Essa implementação não consegue ser totalmente genérica devido à função de falha, porém basta construí-la para o padrão desejado.

Listing 1: Componente do detector de padrão 1.1 em VHDL

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4 ENTITY pat_shift_det IS
5     GENERIC (
6         PAT_LEN: INTEGER := 8
7     );
8     PORT (clk, rstn, en: IN STD_LOGIC;
9           patt: IN STD_LOGIC_VECTOR(PAT_LEN-1 downto 0);
10          inp: IN STD_LOGIC;
11          shreg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(PAT_LEN-1 downto 0);
12          ok: OUT STD_LOGIC);
13 END pat_shift_det;
14
15 ARCHITECTURE behav OF pat_shift_det IS
16     SIGNAL qb: INTEGER range 0 to PAT_LEN := 0;
17     SIGNAL x: STD_LOGIC_VECTOR(0 to PAT_LEN-1);
18     --dados lidos são deslocados em x
19 BEGIN
20     PROCESS (clk, rstn)
21     BEGIN
```

```

22     IF (rstn = '0') THEN
23         qb <= 0;
24         x <= (others => '0');
25     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
26         --desloca os bits caso uma entrada esteja ativa
27         IF (en = '1') THEN
28             x(0 to PAT_LEN-2) <= x(1 to PAT_LEN-1);
29             x(PAT_LEN-1) <= inp;
30
31             IF (qb < PAT_LEN) THEN
32                 qb <= qb + 1; --incr número de bits lidos
33             END IF;
34         END IF;
35     END IF;
36 END PROCESS;
37
38 shreg <= x;
39
40 ok <= '1' WHEN (x = PATT and qb = PAT_LEN)
41 ELSE '0';
42 END behav;

```

Listing 2: Top-level do detector 1.1 em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY pat_shift IS
5      GENERIC (
6          PAT_LEN: INTEGER := 8
7      );
8      PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
9            pb0, pb1: IN STD_LOGIC;
10            shreg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(PAT_LEN-1 downto 0);
11            ok: OUT STD_LOGIC);
12 END pat_shift;
13
14 ARCHITECTURE behav OF pat_shift IS
15     CONSTANT PATT:
16         STD_LOGIC_VECTOR(0 to PAT_LEN-1) := "10110001";
17     SIGNAL zero, um: STD_LOGIC; --sinais síncronos
18
19     SIGNAL det_in, det_en: STD_LOGIC;
20 BEGIN
21     bf0: ENTITY WORK.buff
22         PORT MAP (clk, not pb0, zero);
23     bf1: ENTITY WORK.buff
24         PORT MAP (clk, not pb1, um);
25
26     --Converte sinais para entrada binária
27     det_in <= '1' WHEN um = '1'
28     ELSE '0';
29
30     det_en <= '1' WHEN (zero = '1' or um = '1')
31     ELSE '0';
32
33     det0: ENTITY WORK.pat_shift_det

```

```

34     PORT MAP (clk, rstn, det_en, PATT,
35               det_in, shreg, ok);
36 END behav;

```

Listing 3: Top-level do detector ?? em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY pat_state IS
6    PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
7          pb0, pb1: IN STD_LOGIC;
8          cur_st: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
9          ok: OUT STD_LOGIC);
10 END pat_state;
11
12 ARCHITECTURE behav OF pat_state IS
13   CONSTANT PAT_LEN: INTEGER := 8;
14   SUBTYPE index IS INTEGER range 0 to PAT_LEN-1;
15   TYPE int_array IS ARRAY(0 to PAT_LEN-1) OF index;
16   CONSTANT PATT: --padrão desejado de busca
17     STD_LOGIC_VECTOR(0 to PAT_LEN-1) := "10110001";
18   CONSTANT FAIL: --próximo estado se a busca falhar em i
19     --deve ser coerente com o padrão PATT
20     int_array := (0, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 0);
21
22   SIGNAL zero, um: STD_LOGIC; --sinais síncronos
23   SIGNAL st_no, nxt_st: INTEGER range 0 to PAT_LEN:=0;
24   SIGNAL look_pos: index;
25   --estados 0 e PAT_LEN correspondem ao primeiro bit,
26   --mas no último a sequência acabou de ser encontrada
27   --look_pos é o índice real do próximo bit esperado
28
29   COMPONENT buff IS
30     PORT (clk, d: IN STD_LOGIC;
31           q: OUT STD_LOGIC);
32   END COMPONENT buff;
33 BEGIN
34   bf0: COMPONENT buff
35     PORT MAP (clk, not pb0, zero);
36   bf1: COMPONENT buff
37     PORT MAP (clk, not pb1, um);
38
39   PROCESS (clk, rstn, st_no, zero, um)
40   BEGIN
41     IF (rstn = '0') THEN
42       st_no <= 0;
43     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
44       --Transição da Máquina de Estados
45       IF (zero = '1' and PATT(look_pos) = '0') THEN
46         st_no <= nxt_st;
47       ELSIF (um = '1' and PATT(look_pos) = '1') THEN
48         st_no <= nxt_st;
49       ELSIF (zero = '1' or um = '1') THEN
50         st_no <= FAIL(look_pos);
51       END IF;

```

```

52     END IF;
53 END PROCESS;
54
55 --Saídas e sinais de controle da Máquina de Estados
56 --Calcula próximo estado se a entrada vier correta
57 PROCESS (st_no)
58 BEGIN
59     CASE st_no IS
60         WHEN 0 to PAT_LEN-1 =>
61             ok <= '0';
62             look_pos <= st_no;
63             nxt_st <= st_no + 1;
64         WHEN PAT_LEN =>
65             ok <= '1';
66             look_pos <= 0;
67             nxt_st <= 1;
68     END CASE;
69 END PROCESS;
70
71 cur_st <= std_logic_vector(to_unsigned(st_no, 3));
72 END behav;

```

Listing 4: Componente de amostragem de push button (usado em vários projetos) em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY buff IS
5      PORT (clk, d: IN STD_LOGIC;
6            q: OUT STD_LOGIC);
7  END buff;
8  --Essa entidade implementa uma verificação síncrona
9  --da mudança de um botão (d). A saída é '1' quando
10 --o botão muda de low para high e '0' caso contrário.
11
12 ARCHITECTURE rtl OF buff IS
13     TYPE state_type IS (st_wait, st_high);
14     SIGNAL state: state_type;
15 BEGIN
16     PROCESS (clk) BEGIN
17         IF (clk'event and clk = '1') THEN
18             CASE state IS
19                 WHEN st_wait =>
20                     IF (d = '1') THEN
21                         state <= st_high;
22                     ELSE
23                         state <= st_wait;
24                     END IF;
25                 WHEN st_high =>
26                     IF (d = '0') THEN
27                         state <= st_wait;
28                     ELSE
29                         state <= st_high;
30                     END IF;
31             END CASE;
32         END IF;
33     END PROCESS;

```

```

34
35  PROCESS (state, d) BEGIN
36    CASE state IS
37      WHEN st_wait =>
38        IF (d = '1') THEN
39          q <= '1';
40        ELSE
41          q <= '0';
42        END IF;
43      WHEN st_high =>
44        q <= '0';
45    END CASE;
46  END PROCESS;
47 END rtl;

```

 


Figura 1.1: Simulação do detector de padrão 1.1

 


Figura 1.2: Simulação do detector de padrão 1.2

2 Questão 2

Um detector de palavras em hexadecimal (4 bits) pode ser facilmente construído a partir de quatro componentes detectores com registrador de deslocamento da Questão 1 (Alg. 1), cada um recebendo paralelamente um fluxo de bits para detectar. Como esses detectores são genéricos, basta extrair os padrões da palavra COFFEE e enviar na entrada dos componentes.

A entrada do circuito é mais simples que a anterior: quatro bits são entrados por vez amostrados por um *push button*. As saídas correspondem a última letra lida no display de 7 segmentos e o led que indica detecção (*AND* lógico de todos os componentes). A simulação mostra sucintamente a ocorrência de detecção.

Listing 5: Top-level do detector de palavras em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;

```

```

2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 USE ieee.numeric_std.all;
4
5 ENTITY word_detect IS
6   PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
7         x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
8         nxt: IN STD_LOGIC;
9         seg0: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
10        ok: OUT STD_LOGIC);
11 END word_detect;
12
13 ARCHITECTURE behav OF word_detect IS
14   CONSTANT W_LEN: NATURAL := 6;
15
16   SUBTYPE hexa IS STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
17   SUBTYPE stream IS
18     STD_LOGIC_VECTOR(W_LEN-1 downto 0);
19   TYPE hword IS ARRAY(3 downto 0) OF stream;
20   --COFFEE--
21   CONSTANT WORDS: hword := ("101111",
22                              "101111",
23                              "001111",
24                              "001100");
25
26   SIGNAL sn_nxt: STD_LOGIC; --sinal síncrono
27   SIGNAL last_x: hexa := x"0"; --último número entrado
28
29   SIGNAL det_oks: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
30
31   COMPONENT conv_7seg IS
32   PORT (x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
33        y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
34   END COMPONENT conv_7seg;
35 BEGIN
36   bf0: ENTITY WORK.buff
37     PORT MAP (clk, not nxt, sn_nxt);
38
39   pdet0: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
40     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(0),
41              x(0), ok => det_oks(0));
42   pdet1: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
43     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(1),
44              x(1), ok => det_oks(1));
45   pdet2: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
46     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(2),
47              x(2), ok => det_oks(2));
48   pdet3: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
49     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(3),
50              x(3), ok => det_oks(3));
51
52   PROCESS (clk, rstn)
53   BEGIN
54     IF (rstn = '0') THEN
55       last_x <= x"0";
56     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
57       IF (sn_nxt = '1') THEN
58         last_x <= x;
59       END IF;

```

```

60     END IF;
61 END PROCESS;
62
63 s0: COMPONENT conv_7seg
64     PORT MAP (last_x, seg0);
65
66 ok <= '1' WHEN (det_oks = "1111")
67 ELSE '0';
68 END behav;

```

 


Figura 2.1: Simulação do detector de palavras

3 Questão 3

Utilizando as mega funções disponíveis para a FPGA, projetou-se, inicialmente, uma memória RAM de 64B com operações de escrita e leitura. RAM possui as seguintes pinagens:

- As linhas de endereço (6 bits para acesso a todas as posições dos bytes)
- Pinos de entradas e saídas de dados.
- E = Chip enable, possibilita utilização da RAM se valor é igual 1.
- W = write enable, possibilita escrita na ram se valor igual a 1.
- G = output enable, possibilita acessar dados lidos da RAM.

Vale a pena observar que se $W = 1$ e $G = 1$ representaria escrita e leitura simultâneas no mesmo endereço, logo, devido a inconsistência dessa ação, não é realizado nem escrita nem leitura.

Listing 6: Memória RAM de 64B em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY ram_64B IS
6      PORT
7      (
8          clk      : IN STD_LOGIC ;
9          input     : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
10         output    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
11         address   : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
12         wren      : IN STD_LOGIC; -- W write-enable
13         chipen    : IN STD_LOGIC; -- E chip-enable
14         rden      : IN STD_LOGIC -- G read-enable
15     );

```



```

16 END ram_64B;
17
18 ARCHITECTURE behav OF ram_64B IS
19     SIGNAL address_sig : STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
20     SIGNAL clock_sig : STD_LOGIC ;
21     SIGNAL clken_sig : STD_LOGIC ;
22     SIGNAL data_sig: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
23     SIGNAL wren_sig,rden_sig: STD_LOGIC;
24     SIGNAL q_sig : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
25
26 COMPONENT ramlp IS
27     PORT
28     (
29         clock      : IN STD_LOGIC  := '1';
30         data       : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
31         rdaddress   : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
32         rden        : IN STD_LOGIC  := '1';
33         wraddress   : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
34         wren        : IN STD_LOGIC  := '0';
35         q           : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
36     );
37
38 END COMPONENT ramlp;
39
40
41 BEGIN
42 PROCESS(clk,wren,rden,chipen)
43 BEGIN
44     IF(chipen = '1') THEN
45         --write
46         IF(wren='1' and rden ='0') THEN
47             wren_sig <= '1';
48             rden_sig <= '0';
49         --read
50         ELSIF(wren='0' and rden ='1') THEN
51             wren_sig <= '0';
52             rden_sig <= '1';
53         --write and read -> nao
54         ELSE
55             wren_sig <= '0';
56             rden_sig <= '0';
57         END IF;
58     ELSE
59         wren_sig <= '0';
60         rden_sig <= '0';
61     END IF;
62 END PROCESS;
63
64 PROCESS(q_sig,chipen) BEGIN
65     IF(chipen = '1') THEN
66         output<=q_sig;
67     ELSE
68         output<= (others=>'Z');
69     END IF;
70 END PROCESS;
71
72
73 ramlp_inst : ramlp PORT MAP (

```

```

74     clk,input,address,rden_sig,address,wren_sig,q_sig
75 );
76 END behav;

```

Posteriormente utilizando quatro módulos dos componente anterior projetamos um sistema de memória RAM com 256B.

Utilizando as 10 toggle switches, carrega-se os 10 bits de endereço no primeiro ciclo, já no segundo carrega-se os 8 bits de dados mais os bits de enable das operações de leitura e escrita.

Para a escolha da ram utilizamos um multiplexador que avaliam os 4 bits mais significativos do endereço. Se a ram é escolhida seu chi enable passa a valer 1 caso contrário 0.

Usamos os displays de 7 segmentos para apresentarem o resultado da operação da leitura da ram.

Listing 7: Memória RAM de 256B em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY ram4x64B IS
6      PORT
7      (
8          clk          :IN STD_LOGIC ;
9          input         : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);    -- dados entrada
10         output        : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
11         wren           : IN STD_LOGIC;                          -- W write-enable
12         rden           : IN STD_LOGIC;                          -- G read-enable
13         chmod          : IN STD_LOGIC ;                        -- G read-enable
14         modled         : OUT STD_LOGIC ;                       -- G read-enable
15         wrled          : OUT STD_LOGIC;                         -- G read-enable
16         rdled          : OUT STD_LOGIC ;                       -- G read-enable
17         seg1, seg0 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)         --sete segmentos
18     );
19 END ram4x64B;
20
21 ARCHITECTURE behav OF ram4x64B IS
22     SIGNAL sel:STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
23     SIGNAL q_sig,q_sig1,q_sig2,q_sig3,q_sig4 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
24
25
26
27     COMPONENT conv_7seg IS
28         PORT (x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
29              y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
30     END COMPONENT conv_7seg;
31
32     COMPONENT ram_64B IS
33         PORT
34         (
35             clk          :IN STD_LOGIC ;
36             input         : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);    -- dados entrada
37             output        : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
38             address       : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);    -- endereco
39             wren           : IN STD_LOGIC;                          -- W write-enable
40             chipen        : IN STD_LOGIC;                          -- E chip-enable
41             rden           : IN STD_LOGIC;                          -- G read-enable
42         );

```

```

43 END COMPONENT ram_64B;
44
45 TYPE state_type IS ( wraddress,wdata);
46 SIGNAL state : state_type := wraddress;
47 SIGNAL data_sig,address_sig: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0):="00000000";
48 SIGNAL chmod_sig,wren_sig,rden_sig: STD_LOGIC :='0'; --modo de amostrado
49
50 COMPONENT buff IS
51   PORT (clk, d: IN STD_LOGIC;
52         q: OUT STD_LOGIC);
53 END COMPONENT buff;
54
55 BEGIN
56
57   bf: COMPONENT buff
58     PORT MAP (clk, chmod,chmod_sig);
59   bf1: COMPONENT buff
60     PORT MAP (clk, wren,wren_sig);
61   bf2: COMPONENT buff
62     PORT MAP (clk, rden,rden_sig);
63
64   wrled<='1' when wren= '1' else '0';
65   rdled<='1' when rden= '1' else '0';
66
67   -- Transicoes da Maquina de Estados
68   PROCESS (state, clk)
69   BEGIN
70     IF (rising_edge(clk)) THEN
71       CASE state IS
72         WHEN wraddress => --leitura de enderço
73           address_sig <= input;
74           modled<='1';
75           IF (chmod_sig='1') THEN
76             state <=wdata;
77           END IF;
78         WHEN wdata =>
79           data_sig<=input;
80           modled<='0';
81           IF (chmod_sig='1') THEN
82             state <= wraddress;
83           END IF;
84         END CASE;
85       END IF;
86     END PROCESS;
87
88
89   PROCESS(address_sig)
90   variable ram_sel:STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
91   BEGIN
92     ram_sel:=address_sig(7 downto 6);
93
94     case ram_sel is
95       when "00" =>
96         sel<="0001";
97       when "01" =>
98         sel<="0010";
99       when "10" =>
100        sel<="0100";

```

```

101         when others =>
102             sel<="1000";
103     end case;
104 END PROCESS;
105
106
107 ram1: ram_64B PORT MAP (
108     clk,data_sig,q_sig1,address_sig(5 downto 0),wren_sig,sel(0),not wren_sig);
109
110 ram2: ram_64B PORT MAP (
111     clk,data_sig,q_sig2,address_sig(5 downto 0),wren_sig,sel(1),not wren_sig
112 );
113
114 ram3: ram_64B PORT MAP (
115     clk,data_sig,q_sig3,address_sig(5 downto 0),wren_sig,sel(2),not wren_sig
116 );
117
118 ram4: ram_64B PORT MAP (
119     clk,data_sig,q_sig4,address_sig(5 downto 0),wren_sig,sel(3),not wren_sig
120 );
121
122
123 PROCESS(clk)
124 BEGIN
125     IF (clk'event and clk = '1') THEN
126         IF(rden_sig ='1') THEN
127             case sel is
128                 when "0001" =>
129                     output<=q_sig1;
130                 when "0010"=>
131                     output<=q_sig2;
132                 when "0100" =>
133                     output<=q_sig3;
134                 when others =>
135                     output<=q_sig4;
136             end case;
137         END IF;
138     END IF;
139 END PROCESS;
140
141 --leitura da memoria RAM
142 cseg0: COMPONENT conv_7seg
143     PORT MAP (output(3 downto 0), seg0);
144 cseg1: COMPONENT conv_7seg
145     PORT MAP (output(7 downto 4), seg1);
146
147
148 END behav;

```

4 Questão 4

A via de dados especificada é bastante simples, mas representa a decodificação das instruções e uso de barramento de uma CPU. Basicamente, há uma série de multiplexadores envolvidos: (i) escolha da operação, (ii) escolha do registrador de origem/destino, (iii) uso do barramento, etc.

Com uma implementação comportamental em VHDL é fácil fazer essa lógica usando índices de um vetor de registradores (incluindo um para a saída). Note que a saída é a *amostra* do valor do registrador quando ocorre a operação 10.

A demonstração é feita com *clock* manual, entrada paralela (4-bits) e saída em 7-segmentos. A simulação mostra alguns exemplos do funcionamento de cada *OpCode*.

Listing 8: Top-level da via de dados em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY via_dados IS
6    PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
7          opcode: IN STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
8          inp: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
9          outp: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
10         seg0: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
11 END via_dados;
12
13 ARCHITECTURE behav OF via_dados IS
14   SUBTYPE reg IS STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
15   TYPE vreg IS ARRAY(0 to 3) OF reg;
16   SUBTYPE reg_index IS NATURAL range 0 to 3;
17
18   SIGNAL regs: vreg;
19   SIGNAL opr: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
20   SIGNAL rd, rs: reg_index;
21   SIGNAL reg_disp: reg;
22
23   COMPONENT conv_7seg IS
24     PORT (x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
25           y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
26   END COMPONENT conv_7seg;
27 BEGIN
28   --decodifica parâmetros de controle
29   opr <= opcode(5 downto 4);
30   rd <= to_integer(unsigned( opcode(3 downto 2) ));
31   rs <= to_integer(unsigned( opcode(1 downto 0) ));
32
33   PROCESS (clk, rstn)
34   BEGIN
35     IF (rstn = '0') THEN
36       regs <= (others => x"0");
37       reg_disp <= x"0";
38     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
39       CASE opr IS
40         WHEN "00" =>
41           regs(rd) <= regs(rs);
42         WHEN "01" =>
43           regs(rd) <= inp;
44         WHEN "10" =>
45           --memoriza o conteudo atual do registrador
46           --para mostrar no display
47           reg_disp <= regs(rs);
48         WHEN others =>
49

```

```

50     END CASE;
51     END IF;
52 END PROCESS;
53
54 s0: COMPONENT conv_7seg
55 PORT MAP (reg_disp, seg0);
56 outp <= reg_disp;
57 END behav;

```

 


Figura 4.1: Simulação da via de dados

5 Questão 5

Utilizando o módulo vgacon e o arquivo de exemplo disponibilizado, que contém uma demonstração de uma bola percorrendo o espaço visível e quicando nas laterais do monitor promovemos alterações de modo que a bola deixasse um rastro pelo caminho percorrido criando uma variável que não permitiria a escrita em posições anteriores percorridas pela bola e criamos o processo atualiza_cor para a alteração da cor da bola sempre que ela mudasse de direção, ou seja nos cantos da tela. Vale a observar que ao ocorrer mudanças tanto na direção vertical quanto horizontal a cor deveria mudar somente uma vez, para isso adicionamos as condições nas linhas 35 e 40 do código abaixo.

Posteriormente criamos a função de reset que cria um novo estado chamado apaga_quadro (ver linha 83 do código abaixo), que retorna a bola ao pixel na posição (0,0), ponto superior esquerdo da tela, e apaga os rastros na tela.

O arquivo no formato MIF disponibilizado é usado para especificar conteúdo inicial da RAM, como deveríamos ter uma tela preta, alteramos o arquivo para que todos os campos passassem a ter um valor 0.

Listing 9: Arquivo responsável pelo comportamento da bola

```

1  --codigo omitido
2  SIGNAL cor : UNSIGNED(2 downto 0); --cor atual da bola
3  SIGNAL custom_we: STD_LOGIC; --não escrita em células antigas permite
4                                     --exibir o rastro da bola
5  -----
6  -- Brilho do pixel
7  -----
8  -- O brilho do pixel é branco quando os contadores de linha e coluna, que
9  -- indicam o endereço do pixel sendo escrito para o quadro atual, casam com a

```

```

10  -- posição da bola (sinais pos_x e pos_y). Caso contrário,
11  -- o pixel é preto.
12
13  atualiza_cor: PROCESS (clk27M, rstn, cor)
14      type direcao_t_x is (direita, esquerda);
15      type direcao_t_y is (desce,cima);
16      variable direcao_x : direcao_t_x := direita;
17      variable direcao_y : direcao_t_y := desce;
18
19      VARIABLE nxt_cor: UNSIGNED(2 downto 0);
20      BEGIN
21      IF (cor = "111") THEN
22          nxt_cor := "001";
23      ELSE
24          nxt_cor := cor + "001";
25      END IF;
26
27      IF (rstn = '0') THEN
28          cor <= "001";
29          direcao_y := desce;
30          direcao_x := direita;
31      ELSIF (clk27M'event and clk27M = '1') THEN
32      IF (atualiza_pos_y = '1' ) THEN
33          IF (pos_y = 0 and direcao_y = cima) THEN
34              direcao_y := desce;
35              IF(pos_x /= 127 and pos_x /= 0) THEN
36                  cor <= nxt_cor;
37              END IF;
38          ELSIF (pos_y = 95 and direcao_y = desce) THEN
39              direcao_y := cima;
40              IF(pos_x /= 127 and pos_x /= 0) THEN
41                  cor <= nxt_cor;
42              END IF;
43          END IF;
44      END IF;
45
46      IF (atualiza_pos_x = '1') THEN
47          IF (pos_x = 0 and direcao_x = esquerda ) THEN
48              cor <= nxt_cor;
49              direcao_x:=direita;
50          ELSIF (pos_x = 127 and direcao_x = direita) THEN
51              cor <= nxt_cor;
52              direcao_x := esquerda;
53          END IF;
54      END IF;
55      END IF;
56      END PROCESS;
57
58      pixel <= "000" WHEN (estado = apaga_quadro)
59      ELSE std_logic_vector(cor) WHEN (col = pos_x) and (line = pos_y)
60      ELSE "000";
61
62      custom_we <= '1' WHEN (col = pos_x) and (line = pos_y)
63      else '0';
64
65      -- O endereço de memória pode ser construído com essa fórmula simples,
66      -- a partir da linha e coluna atual
67      addr <= col + (128 * line);

```

```

68
69 -----
70 -- Processos que definem a FSM (finite state machine), nossa máquina
71 -- de estados de controle.
72 -----
73
74 -- purpose: Esta é a lógica combinacional que calcula sinais de saída a partir
75 --           do estado atual e alguns sinais de entrada (Máquina de Mealy).
76 -- type      : combinational
77 -- inputs    : estado, fim_escrita, timer
78 -- outputs   : proximo_estado, atualiza_pos_x, atualiza_pos_y, line_rstn,
79 --           line_enable, col_rstn, col_enable, we, timer_enable, timer_rstn
80 logica_mealy: process (estado, fim_escrita, timer, custom_we)
81 begin -- process logica_mealy
82     case estado is
83     when apaga_quadro => if fim_escrita = '1' then
84         proximo_estado <= inicio;
85     else
86         proximo_estado <= apaga_quadro;
87     end if;
88     atualiza_pos_x <= '0';
89     atualiza_pos_y <= '0';
90     line_rstn      <= '1';
91     line_enable    <= '1';
92     col_rstn       <= '1';
93     col_enable     <= '1';
94     we             <= '1';
95     timer_rstn     <= '0';
96     timer_enable   <= '0';
97
98
99 --codigo omitido

```

Conclusão