

GRUPO 5 - TURMA A

---

Sexto laboratório  
de Circuitos Digitais

*MC 613 - Primeiro Semestre de 2010*

---

PROFESSOR: GUIDO ARAÚJO

HENRIQUE SERAPIÃO GONZALES	RA: 083636
MARCELO GALVÃO PÓVOA	RA: 082115
TIAGO CHEDRAOUI SILVA	RA: 082941

*8 de junho de 2010*

# 1 Questão 1

Um detector de sequência de  $n$ -bits é um circuito bastante comum e de utilidades diversas. A implementação teve entradas unárias assíncronas nos *push buttons*, portanto foi necessária a sincronização das mesmas (Algoritmo 4). Ambas simulações possuem as mesmas entradas e mostram a detecção. Geralmente, pode ser implementado de duas formas diferentes:

## 1.1 Registrador de Deslocamento

Esse método é o mais simples, uma vez que usa um registrador de deslocamento de  $n$ -bits com saída paralela. Se todas as posições da saída forem iguais ao padrão, a sequência foi detectada.

No entanto, há um detalhe importante a se considerar: a saída só pode ser '1' se todos os  $n$  bits foram entrados (e corretamente). Logo, o registrador deve ser capaz de diferenciar nos bits de saída quais foram entrados pelo usuário e quais são de inicialização. Esse problema foi contornado usando um contador de bits entrados que não precisa contar além de  $n$ .

Essa implementação é totalmente genérica em relação ao padrão desejado.

## 1.2 Máquina de Estados

Usando uma máquina de estados, tem-se um comportamento mais analítico da detecção do padrão. Há  $n+1$  estados, sendo um para cada próximo bit esperado do padrão e o último relativo também ao primeiro bit mas indicando que a sequência acabou de ser encontrada.

A dificuldade desse método está em determinar, para cada estado, qual é próximo estado em caso de falha no bit lido (função conhecida como *failure function*), o que é feito manualmente. Em caso de acerto no bit lido, o próximo estado é *estado* + 1. Uma vantagem em relação ao registrador é que não é preciso contar quantos bits entraram.

Essa implementação não consegue ser totalmente genérica devido à função de falha, porém basta construí-la para o padrão desejado.

Listing 1: Componente do detector de padrão 1.1 em VHDL

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4 ENTITY pat_shift_det IS
5     GENERIC (
6         PAT_LEN: INTEGER := 8
7     );
8     PORT (clk, rstn, en: IN STD_LOGIC;
9           patt: IN STD_LOGIC_VECTOR(PAT_LEN-1 downto 0);
10          inp: IN STD_LOGIC;
11          shreg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(PAT_LEN-1 downto 0);
12          ok: OUT STD_LOGIC);
13 END pat_shift_det;
14
15 ARCHITECTURE behav OF pat_shift_det IS
16     SIGNAL qb: INTEGER range 0 to PAT_LEN := 0;
17     SIGNAL x: STD_LOGIC_VECTOR(0 to PAT_LEN-1);
18     --dados lidos são deslocados em x
19 BEGIN
20     PROCESS (clk, rstn)
21     BEGIN
```

```

22     IF (rstn = '0') THEN
23         qb <= 0;
24         x <= (others => '0');
25     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
26         --desloca os bits caso uma entrada esteja ativa
27         IF (en = '1') THEN
28             x(0 to PAT_LEN-2) <= x(1 to PAT_LEN-1);
29             x(PAT_LEN-1) <= inp;
30
31             IF (qb < PAT_LEN) THEN
32                 qb <= qb + 1; --incr número de bits lidos
33             END IF;
34         END IF;
35     END IF;
36 END PROCESS;
37
38 shreg <= x;
39
40 ok <= '1' WHEN (x = PATT and qb = PAT_LEN)
41 ELSE '0';
42 END behav;

```

Listing 2: Top-level do detector 1.1 em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY pat_shift IS
5      GENERIC (
6          PAT_LEN: INTEGER := 8
7      );
8      PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
9            pb0, pb1: IN STD_LOGIC;
10            shreg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(PAT_LEN-1 downto 0);
11            ok: OUT STD_LOGIC);
12 END pat_shift;
13
14 ARCHITECTURE behav OF pat_shift IS
15     CONSTANT PATT:
16         STD_LOGIC_VECTOR(0 to PAT_LEN-1) := "10110001";
17     SIGNAL zero, um: STD_LOGIC; --sinais síncronos
18
19     SIGNAL det_in, det_en: STD_LOGIC;
20 BEGIN
21     bf0: ENTITY WORK.buff
22         PORT MAP (clk, not pb0, zero);
23     bf1: ENTITY WORK.buff
24         PORT MAP (clk, not pb1, um);
25
26     --Converte sinais para entrada binária
27     det_in <= '1' WHEN um = '1'
28     ELSE '0';
29
30     det_en <= '1' WHEN (zero = '1' or um = '1')
31     ELSE '0';
32
33     det0: ENTITY WORK.pat_shift_det

```

```

34     PORT MAP (clk, rstn, det_en, PATT,
35               det_in, shreg, ok);
36 END behav;

```

Listing 3: Top-level do detector 1.2 em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY pat_state IS
6    PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
7          pb0, pb1: IN STD_LOGIC;
8          cur_st: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
9          ok: OUT STD_LOGIC);
10 END pat_state;
11
12 ARCHITECTURE behav OF pat_state IS
13   CONSTANT PAT_LEN: INTEGER := 8;
14   SUBTYPE index IS INTEGER range 0 to PAT_LEN-1;
15   TYPE int_array IS ARRAY(0 to PAT_LEN-1) OF index;
16   CONSTANT PATT: --padrão desejado de busca
17     STD_LOGIC_VECTOR(0 to PAT_LEN-1) := "10110001";
18   CONSTANT FAIL: --próximo estado se a busca falhar em i
19     --deve ser coerente com o padrão PATT
20     int_array := (0, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 0);
21
22   SIGNAL zero, um: STD_LOGIC; --sinais síncronos
23   SIGNAL st_no, nxt_st: INTEGER range 0 to PAT_LEN:=0;
24   SIGNAL look_pos: index;
25   --estados 0 e PAT_LEN correspondem ao primeiro bit,
26   --mas no último a sequência acabou de ser encontrada
27   --look_pos é o índice real do próximo bit esperado
28
29   COMPONENT buff IS
30     PORT (clk, d: IN STD_LOGIC;
31           q: OUT STD_LOGIC);
32   END COMPONENT buff;
33 BEGIN
34   bf0: COMPONENT buff
35     PORT MAP (clk, not pb0, zero);
36   bf1: COMPONENT buff
37     PORT MAP (clk, not pb1, um);
38
39   PROCESS (clk, rstn, st_no, zero, um)
40   BEGIN
41     IF (rstn = '0') THEN
42       st_no <= 0;
43     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
44       --Transição da Máquina de Estados
45       IF (zero = '1' and PATT(look_pos) = '0') THEN
46         st_no <= nxt_st;
47       ELSIF (um = '1' and PATT(look_pos) = '1') THEN
48         st_no <= nxt_st;
49       ELSIF (zero = '1' or um = '1') THEN
50         st_no <= FAIL(look_pos);
51       END IF;

```

```

52     END IF;
53 END PROCESS;
54
55 --Saídas e sinais de controle da Máquina de Estados
56 --Calcula próximo estado se a entrada vier correta
57 PROCESS (st_no)
58 BEGIN
59     CASE st_no IS
60         WHEN 0 to PAT_LEN-1 =>
61             ok <= '0';
62             look_pos <= st_no;
63             nxt_st <= st_no + 1;
64         WHEN PAT_LEN =>
65             ok <= '1';
66             look_pos <= 0;
67             nxt_st <= 1;
68     END CASE;
69 END PROCESS;
70
71 cur_st <= std_logic_vector(to_unsigned(st_no, 3));
72 END behav;

```

Listing 4: Componente de amostragem de push button (usado em vários projetos) em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY buff IS
5      PORT (clk, d: IN STD_LOGIC;
6            q: OUT STD_LOGIC);
7  END buff;
8
9  ARCHITECTURE rtl OF buff IS
10     TYPE state_type IS (st_wait, st_high);
11     SIGNAL state: state_type;
12 BEGIN
13     PROCESS (clk) BEGIN
14         IF (clk'event and clk = '1') THEN
15             CASE state IS
16                 WHEN st_wait =>
17                     IF (d = '1') THEN
18                         state <= st_high;
19                     ELSE
20                         state <= st_wait;
21                     END IF;
22                 WHEN st_high =>
23                     IF (d = '0') THEN
24                         state <= st_wait;
25                     ELSE
26                         state <= st_high;
27                     END IF;
28             END CASE;
29         END IF;
30     END PROCESS;
31
32     PROCESS (state, d) BEGIN
33         CASE state IS

```

```

34     WHEN st_wait =>
35         IF (d = '1') THEN
36             q <= '1';
37         ELSE
38             q <= '0';
39         END IF;
40     WHEN st_high =>
41         q <= '0';
42     END CASE;
43 END PROCESS;
44 END rtl;

```

 


Figura 1.1: Simulação do detector de padrão 1.1

 


Figura 1.2: Simulação do detector de padrão 1.2

## 2 Questão 2

Um detector de palavras em hexadecimal (4 bits) pode ser facilmente construído a partir de quatro componentes detectores com registrador de deslocamento da Questão 1 (Alg. 1), cada um recebendo paralelamente um fluxo de bits para detectar. Como esses detectores são genéricos, basta extrair os padrões da palavra COFFEE e enviar na entrada dos componentes.

A entrada do circuito é mais simples que a anterior: quatro bits são entrados por vez amostrados por um *push button*. As saídas correspondem a última letra lida no display de 7 segmentos e o led que indica detecção (*AND* lógico de todos os componentes). A simulação mostra sucintamente a ocorrência de detecção.

Listing 5: Top-level do detector de palavras em VHDL

```

1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 USE ieee.numeric_std.all;
4

```

```

5 ENTITY word_detect IS
6   PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
7         x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
8         nxt: IN STD_LOGIC;
9         seg0: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
10        ok: OUT STD_LOGIC);
11 END word_detect;
12
13 ARCHITECTURE behav OF word_detect IS
14   CONSTANT W_LEN: NATURAL := 6;
15
16   SUBTYPE hexa IS STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
17   SUBTYPE stream IS
18     STD_LOGIC_VECTOR(W_LEN-1 downto 0);
19   TYPE hword IS ARRAY(3 downto 0) OF stream;
20   --COFFEE--
21   CONSTANT WORDS: hword := ("101111",
22                             "101111",
23                             "001111",
24                             "001100");
25
26   SIGNAL sn_nxt: STD_LOGIC; --senal síncrono
27   SIGNAL last_x: hexa := x"0"; --último número entrado
28
29   SIGNAL det_oks: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
30
31   COMPONENT conv_7seg IS
32     PORT (x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
33          y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
34   END COMPONENT conv_7seg;
35 BEGIN
36   bf0: ENTITY WORK.buff
37     PORT MAP (clk, not nxt, sn_nxt);
38
39   pdet0: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
40     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(0),
41              x(0), ok => det_oks(0));
42   pdet1: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
43     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(1),
44              x(1), ok => det_oks(1));
45   pdet2: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
46     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(2),
47              x(2), ok => det_oks(2));
48   pdet3: ENTITY WORK.pat_shift_det GENERIC MAP (6)
49     PORT MAP (clk, rstn, sn_nxt, WORDS(3),
50              x(3), ok => det_oks(3));
51
52   PROCESS (clk, rstn)
53   BEGIN
54     IF (rstn = '0') THEN
55       last_x <= x"0";
56     ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
57       IF (sn_nxt = '1') THEN
58         last_x <= x;
59       END IF;
60     END IF;
61   END PROCESS;
62

```

```

63  s0: COMPONENT conv_7seg
64      PORT MAP (last_x, seg0);
65
66  ok <= '1' WHEN (det_oks = "1111")
67      ELSE '0';
68  END behav;

```

 


Figura 2.1: Simulação do detector de palavras

### 3 Questão 3

Utilizando as mega funções disponíveis para a FPGA, projetou-se, inicialmente, uma memória RAM de 64B com operações de escrita e leitura. RAM possui as seguintes pinagens:

- As linhas de endereço (6 bits para acesso a todas as posições dos bytes)
- Pinos de entradas e saídas de dados.
- E = Chip enable, possibilita utilização da RAM se valor é igual 1.
- W = write enable, possibilita escrita na ram se valor igual a 1.
- G = output enable, possibilita acessar dados lidos da RAM.

Vale a pena observar que se  $W = 1$  e  $G = 1$  representaria escrita e leitura simultâneas no mesmo endereço, logo, devido a inconsistência dessa ação, não é realizado nem escrita nem leitura.

Listing 6: Memória RAM de 64B em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY ram_64B IS
6      PORT
7      (
8          clk          : IN STD_LOGIC ;
9          input        : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- dados entrada
10         output       : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
11         address      : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0); -- endereco
12         wren         : IN STD_LOGIC;      -- W write-enable
13         chipen       : IN STD_LOGIC;      -- E chip-enable
14         rden         : IN STD_LOGIC;      -- G read-enable
15     );
16  END ram_64B;
17

```



```

18 ARCHITECTURE behav OF ram_64B IS
19   SIGNAL address_sig : STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
20   SIGNAL clock_sig : STD_LOGIC ;
21   SIGNAL clken_sig : STD_LOGIC ;
22   SIGNAL data_sig: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
23   SIGNAL wren_sig,rden_sig: STD_LOGIC;
24   SIGNAL q_sig : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
25
26 COMPONENT ramlp IS
27   PORT
28   (
29     address    : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0);
30     clock      : IN STD_LOGIC    := '1';
31     data       : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
32     wren       : IN STD_LOGIC ;
33     q         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
34   );
35 END COMPONENT ramlp;
36
37 BEGIN
38   PROCESS(clk,wren,rden,chipen)
39     BEGIN
40       IF(chipen = '1') THEN
41         --write
42         IF(wren='1' and rden ='0') THEN
43           wren_sig <= '1';
44           rden_sig <= '0';
45         --read
46         ELSIF(wren='0' and rden ='1') THEN
47           wren_sig <= '0';
48           rden_sig <= '1';
49         --write and read -> nao
50         ELSE
51           wren_sig <= '0';
52           rden_sig <= '0';
53         END IF;
54       ELSE
55         wren_sig <= '0';
56         rden_sig <= '0';
57       END IF;
58     END PROCESS;
59
60     PROCESS(q_sig, chipen, rden_sig) BEGIN
61       IF(chipen = '1' and rden_sig = '1') THEN
62         output<=q_sig;
63       ELSE
64         output<= (others=>'0');
65       END IF;
66     END PROCESS;
67
68     ramp : ramlp PORT MAP (
69       address,clk,input,wren_sig,q_sig
70     );
71 END behav;

```

---

Posteriormente, é possível projetar um sistema de memória RAM com 256B através do uso de quatro módulos do componente anterior.

Utilizando as 10 toggle switches, carrega-se os 10 bits de endereço no primeiro ciclo (Led verde aceso), e no segundo ciclo (Led verde apagado) carrega-se os 8 bits de dados mais os bits de enable das operações de leitura e escrita.

Para a escolha da ram, utilizamos um multiplexador que avaliam os 4 bits mais significativos do endereço. Se a ram é escolhida, seu chip enable passa a valer 1, caso contrário, valerá 0.

Além disso, os displays de 7 segmentos foram usados para apresentarem o resultado da operação da leitura da ram. E adicionamos um push button para a mudança de estados e a confirmação de execução dos dados.

Listing 7: Memória RAM de 256B em VHDL

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY ram4x64B IS
6    PORT
7    (
8      clk      : IN STD_LOGIC;
9      input    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);    -- dados entrada
10     output   : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
11     wren     : IN STD_LOGIC;                        -- W write-enable
12     rden     : IN STD_LOGIC;
13     chmod    : IN STD_LOGIC;
14     modled   : OUT STD_LOGIC;
15     seg1, seg0: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)      --sete segmentos
16   );
17 END ram4x64B;
18
19 ARCHITECTURE behav OF ram4x64B IS
20   SIGNAL sel: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
21   SIGNAL q_sig,q_sig1,q_sig2,q_sig3,q_sig4: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
22
23   COMPONENT conv_7seg IS
24     PORT (x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
25           y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
26   END COMPONENT conv_7seg;
27
28   COMPONENT ram_64B IS
29     PORT
30     (
31       clk      : IN STD_LOGIC ;
32       input    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- dados entrada
33       output   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- saida
34       address  : IN STD_LOGIC_VECTOR (5 DOWNTO 0); -- endereco
35       wren     : IN STD_LOGIC;                      -- W write-enable
36       chipen   : IN STD_LOGIC;                      -- E chip-enable
37       rden     : IN STD_LOGIC;                      -- G read-enable
38     );
39   END COMPONENT ram_64B;
40
41   TYPE state_type IS ( wraddress,wdata);
42   SIGNAL state : state_type := wraddress;
43   SIGNAL data_sig,address_sig: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0):="00000000";
44   SIGNAL chmod_sig,wren_sig,rden_sig: STD_LOGIC :='0'; --modo de amostrado
45
46   COMPONENT buff IS

```

```

47  PORT (clk, d: IN STD_LOGIC;
48        q: OUT STD_LOGIC);
49  END COMPONENT buff;
50
51  BEGIN
52    bf: COMPONENT buff
53      PORT MAP (clk, chmod, chmod_sig);
54
55    -- Transicoes da Maquina de Estados
56    PROCESS (state, clk)
57    BEGIN
58      IF (rising_edge(clk)) THEN
59        CASE state IS
60          WHEN wraddress => --leitura de enderço
61            address_sig <= input;
62            modled<='1';
63            IF (chmod_sig='1') THEN
64              state <= wdata;
65            END IF;
66          WHEN wdata =>
67            data_sig<=input;
68            modled<='0';
69            IF (chmod_sig='1') THEN
70              state <= wraddress;
71            END IF;
72          END CASE;
73        END IF;
74      END PROCESS;
75
76    PROCESS (address_sig)
77      variable ram_sel:STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
78    BEGIN
79      ram_sel:=address_sig(7 downto 6);
80
81      case ram_sel is
82        when "00" =>
83          sel<="0001";
84        when "01" =>
85          sel<="0010";
86        when "10" =>
87          sel<="0100";
88        when others =>
89          sel<="1000";
90      end case;
91    END PROCESS;
92
93    ram1: ram_64B PORT MAP (
94      clk, data_sig, q_sig1, address_sig(5 downto 0), wren, sel(0), not wren);
95
96    ram2: ram_64B PORT MAP (
97      clk, data_sig, q_sig2, address_sig(5 downto 0), wren, sel(1), not wren);
98
99    ram3: ram_64B PORT MAP (
100      clk, data_sig, q_sig3, address_sig(5 downto 0), wren, sel(2), not wren);
101
102    ram4: ram_64B PORT MAP (
103      clk, data_sig, q_sig4, address_sig(5 downto 0), wren, sel(3), not wren);
104

```

```

105 PROCESS (clk)
106 BEGIN
107     IF (clk'event and clk = '1') THEN
108         IF (rden = '1') THEN
109             case sel is
110                 when "0001" =>
111                     output<=q_sig1;
112                 when "0010"=>
113                     output<=q_sig2;
114                 when "0100" =>
115                     output<=q_sig3;
116                 when others =>
117                     output<=q_sig4;
118             end case;
119         END IF;
120     END IF;
121 END PROCESS;
122
123 --leitura da memoria RAM
124 cseg0: COMPONENT conv_7seg
125     PORT MAP (output(3 downto 0), seg0);
126 cseg1: COMPONENT conv_7seg
127     PORT MAP (output(7 downto 4), seg1);
128 END behav;

```

---

## 4 Questão 4

A via de dados especificada é bastante simples, mas representa a decodificação das instruções e uso de barramento de uma CPU. Basicamente, há uma série de multiplexadores envolvidos: (i) escolha da operação, (ii) escolha do registrador de origem/destino, (iii) uso do barramento, etc.

Com uma implementação comportamental em VHDL é fácil fazer essa lógica usando índices de um vetor de registradores (incluindo um para a saída). Note que a saída é a *amostra* do valor do registrador quando ocorre a operação 10.

A demonstração é feita com *clock* manual, entrada paralela (4-bits) e saída em 7-segmentos. A simulação mostra alguns exemplos do funcionamento de cada *OpCode*.

Listing 8: Top-level da via de dados em VHDL

```

1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 USE ieee.numeric_std.all;
4
5 ENTITY via_dados IS
6     PORT (clk, rstn: IN STD_LOGIC;
7           opcode: IN STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
8           inp: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
9           outp: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
10          seg0: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
11 END via_dados;
12
13 ARCHITECTURE behav OF via_dados IS
14     SUBTYPE reg IS STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
15     TYPE vreg IS ARRAY(0 to 3) OF reg;

```

```

16  SUBTYPE reg_index IS NATURAL range 0 to 3;
17
18  SIGNAL regs: vreg;
19  SIGNAL opr: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
20  SIGNAL rd, rs: reg_index;
21  SIGNAL reg_disp: reg;
22
23  COMPONENT conv_7seg IS
24  PORT (x: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
25        y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
26  END COMPONENT conv_7seg;
27 BEGIN
28  --decodifica parâmetros de controle
29  opr <= opcode(5 downto 4);
30  rd <= to_integer(unsigned( opcode(3 downto 2) ));
31  rs <= to_integer(unsigned( opcode(1 downto 0) ));
32
33  PROCESS (clk, rstn)
34  BEGIN
35      IF (rstn = '0') THEN
36          regs <= (others => x"0");
37          reg_disp <= x"0";
38      ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
39          CASE opr IS
40              WHEN "00" =>
41                  regs(rd) <= regs(rs);
42              WHEN "01" =>
43                  regs(rd) <= inp;
44              WHEN "10" =>
45                  --memoriza o conteudo atual do registrador
46                  --para mostrar no display
47                  reg_disp <= regs(rs);
48              WHEN others =>
49
50          END CASE;
51      END IF;
52  END PROCESS;
53
54  s0: COMPONENT conv_7seg
55  PORT MAP (reg_disp, seg0);
56  outp <= reg_disp;
57 END behav;

```

---

 


Figura 4.1: Simulação da via de dados

## 5 Questão 5

Utilizando o módulo vgacon e o arquivo de exemplo que contém uma demonstração de uma bola percorrendo o espaço visível e quicando nas laterais do monitor, realizamos alterações no código de modo que a bola deixasse um rastro pelo caminho percorrido. Para isso, existiu a criação de uma variável que não permitiria a escrita em posições anteriores percorridas pela bola.

Outros processos foram desenvolvidos, dentre eles:

- **Atualiza\_cor:** altera a cor da bola sempre que ela mudasse de direção, ou seja, sempre que ela atingisse os cantos da tela. Vale observar, que ao ocorrer mudanças simultâneas na direção vertical e horizontal, a cor deveria mudar somente uma vez, para isso adicionamos as condições nas linhas 35 e 40 do código abaixo.
- **Reset :** criou-se um novo estado (apaga\_quadro - ver linha 83 do código abaixo), que retorna a bola ao pixel na posição (0,0), ponto superior esquerdo da tela, e apaga os rastros na tela.

Além disso, o arquivo fornecido no formato MIF - usado para especificar conteúdo inicial da RAM - foi alterado para a obtenção de uma tela preta, assim, todos os campos do arquivo passaram a ter um valor 0.

Listing 9: Arquivo responsável pelo comportamento da bola

```

1  --codigo omitido
2  SIGNAL cor : UNSIGNED(2 downto 0); --cor atual da bola
3  SIGNAL custom_we: STD_LOGIC; --não escrita em células antigas permite
4                                     --exibir o rastro da bola
5  -----
6  -- Brilho do pixel
7  -----
8  -- O brilho do pixel é branco quando os contadores de linha e coluna, que
9  -- indicam o endereço do pixel sendo escrito para o quadro atual, casam com a
10 -- posição da bola (sinais pos_x e pos_y). Caso contrário,
11 -- o pixel é preto.
12
13 atualiza_cor: PROCESS (clk27M, rstn, cor)
14   type direcao_t_x is (direita, esquerda);
15   type direcao_t_y is (desce,cima);
16   variable direcao_x : direcao_t_x := direita;
```

```

17     variable direcao_y : direcao_t_y := desce;
18
19 VARIABLE nxt_cor: UNSIGNED(2 downto 0);
20 BEGIN
21 IF (cor = "111") THEN
22     nxt_cor := "001";
23 ELSE
24     nxt_cor := cor + "001";
25 END IF;
26
27 IF (rstn = '0') THEN
28     cor <= "001";
29     direcao_y := desce;
30     direcao_x := direita;
31 ELSIF (clk27M'event and clk27M = '1') THEN
32 IF (atualiza_pos_y = '1' ) THEN
33     IF (pos_y = 0 and direcao_y = cima) THEN
34         direcao_y := desce;
35         IF(pos_x /= 127 and pos_x /= 0) THEN
36             cor <= nxt_cor;
37         END IF;
38     ELSIF (pos_y = 95 and direcao_y = desce) THEN
39         direcao_y := cima;
40         IF(pos_x /= 127 and pos_x /= 0) THEN
41             cor <= nxt_cor;
42         END IF;
43     END IF;
44 END IF;
45
46 IF (atualiza_pos_x = '1') THEN
47     IF (pos_x = 0 and direcao_x = esquerda ) THEN
48         cor <= nxt_cor;
49         direcao_x:=direita;
50     ELSIF (pos_x = 127 and direcao_x = direita) THEN
51         cor <= nxt_cor;
52         direcao_x := esquerda;
53     END IF;
54 END IF;
55 END IF;
56 END PROCESS;
57
58 pixel <= "000" WHEN (estado = apaga_quadro)
59 ELSE std_logic_vector(cor) WHEN (col = pos_x) and (line = pos_y)
60 ELSE "000";
61
62 custom_we <= '1' WHEN (col = pos_x) and (line = pos_y)
63     else '0';
64
65 -- O endereço de memória pode ser construído com essa fórmula simples,
66 -- a partir da linha e coluna atual
67 addr <= col + (128 * line);
68
69 -----
70 -- Processos que definem a FSM (finite state machine), nossa máquina
71 -- de estados de controle.
72 -----
73
74 -- purpose: Esta é a lógica combinacional que calcula sinais de saída a partir

```

```

75 --          do estado atual e alguns sinais de entrada (Máquina de Mealy).
76 -- type    : combinational
77 -- inputs : estado, fim_escrita, timer
78 -- outputs: proximo_estado, atualiza_pos_x, atualiza_pos_y, line_rstn,
79 --          line_enable, col_rstn, col_enable, we, timer_enable, timer_rstn
80 logica_mealy: process (estado, fim_escrita, timer, custom_we)
81 begin -- process logica_mealy
82     case estado is
83     when apaga_quadro => if fim_escrita = '1' then
84         proximo_estado <= inicio;
85     else
86         proximo_estado <= apaga_quadro;
87     end if;
88     atualiza_pos_x <= '0';
89     atualiza_pos_y <= '0';
90     line_rstn      <= '1';
91     line_enable    <= '1';
92     col_rstn       <= '1';
93     col_enable     <= '1';
94     we             <= '1';
95     timer_rstn     <= '0';
96     timer_enable   <= '0';
97
98
99 --codigo omitido

```

---

## Conclusão